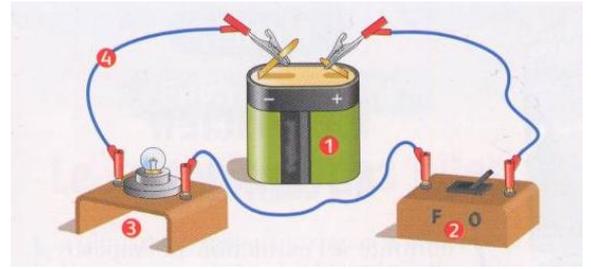


Exercices du chapitre 6 : Le circuit électrique




Exercice 1

1. Donner le nom des éléments numérotés.
2. Faire le schéma normalisé de ce circuit.




Exercice 2

Faire le schéma normalisé de chaque circuit.

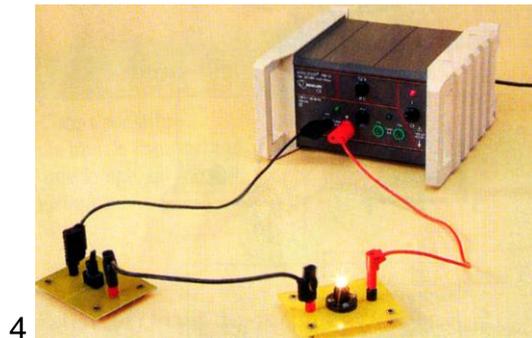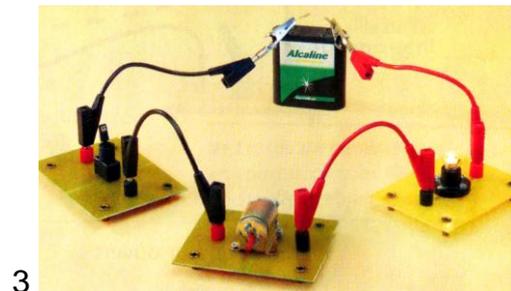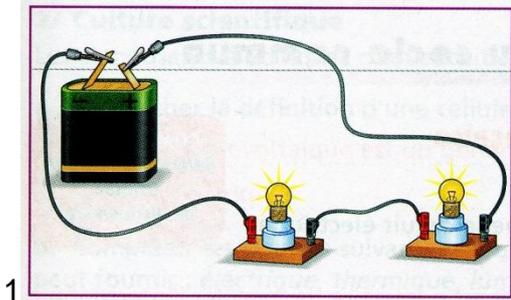


Exercice 3


1. Indiquer pour chacun des circuits si la(les) lampe(s) s'allument(nt) et si le(s) moteur(s) tournent(nt). **Justifier.**

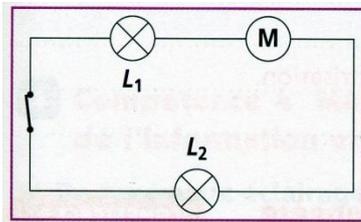

Circuit 1

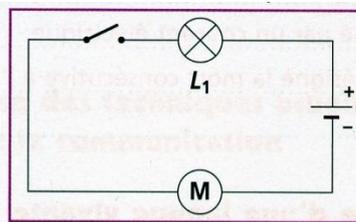

Circuit 2

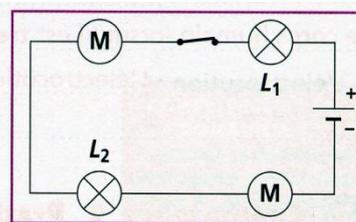

Circuit 3

2. Compléter la phrase suivante :

Pour qu'unes'allume ou qu'untourne, il est nécessaire d'avoir undans le circuit et il faut que l'interrupteur soit